

南京理工大学计算机科学与工程学院计算 机逻辑基础 实验报告

班 级_____9191062302_____

学生姓名_____XX_____

学 号_____91910782????_____

教 师_____余立功_____

教 师_____潘志兰_____

输入din[7:0]									輸出dout[2:0]		
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他									0	0	0

3.实验步骤

- (1) 根据Vivado的设计流程，先建立本次实验项目的工程文件；
- (2) 建立本次实验内容的Verilog功能模块，修改语法错误；
- (3) 建立仿真文件，进行电路的功能仿真；
- (4) 编译综合，直到没有错误，查看综合结果（原理图及资源利用报告）；

4.实验程序

源文件：

```
module encode8_3(  
    input [7:0] in,  
    output [2:0] out );  
    reg [2:0] out;  
    always @( in )  
    begin  
        if ( in[0] ) out = 3'b000;  
        else if ( in[1] ) out = 3'b001;  
        else if ( in[2] ) out = 3'b010;  
        else if ( in[3] ) out = 3'b011;  
        else if ( in[4] ) out = 3'b100;  
        else if ( in[5] ) out = 3'b101;  
        else if ( in[6] ) out = 3'b110;  
        else if ( in[7] ) out = 3'b111;  
        else out = 3'bxxx;  
    end  
endmodule
```


仿真文件：

```
module encode8_3_tb(    );
    reg [7:0] in;
    wire [2:0] out;
    encode8_3 u0 ( .in(in) , .out(out) );


    always begin
        in = 8'b00000001 ; # 20;
        in = 8'b00000010 ; # 20;
        in = 8'b00000100 ; # 20;
        in = 8'b00001000 ; # 20;
        in = 8'b00010000 ; # 20;
        in = 8'b00100000 ; # 20;
        in = 8'b01000000 ; # 20;
        in = 8'b10000000 ; # 20;
    end
endmodule
```

5.实验结果

波形图：

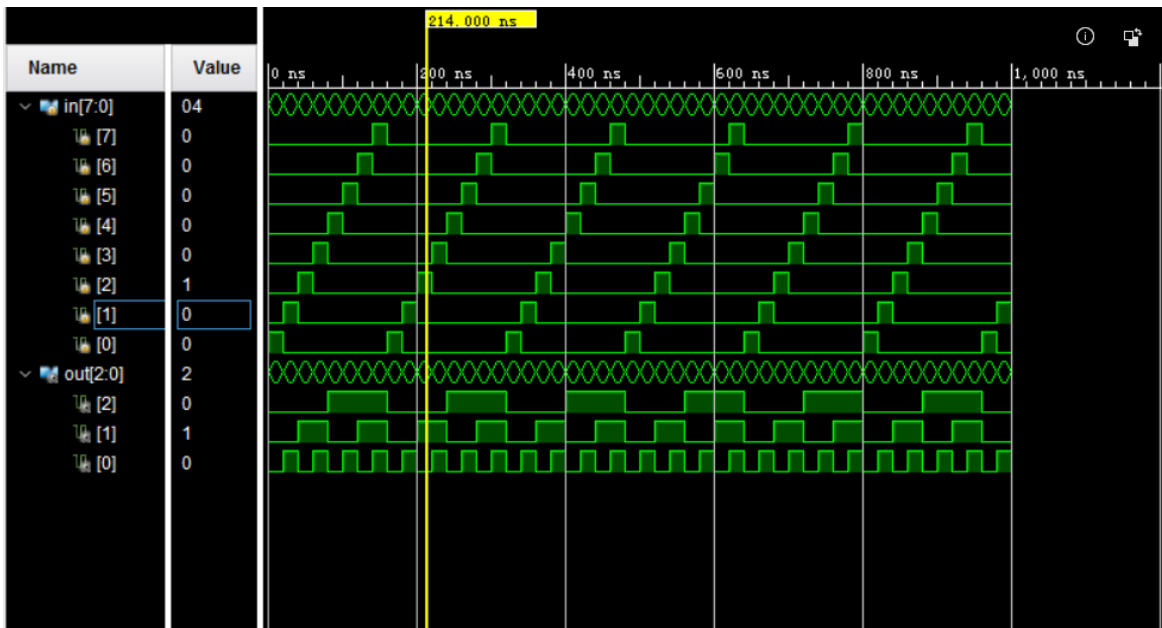

原理图：

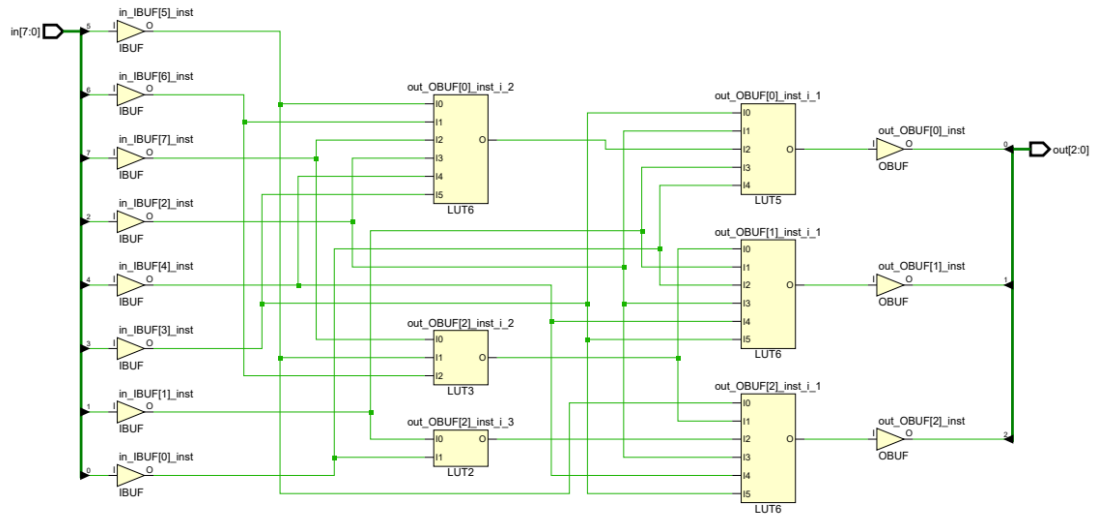

实验二：数据通道选择器的设计及应用实验

1. 实验目的：


学习组合逻辑电路数据选择器的设计方法及应用。

2. 实验内容：

用verilog来实现2选1数据选择器。

实验原理：

 在数字系统中，经常需要把多个不同通道的信号发送到公共的信号通道上，通过多路选择器可以完成这一功能。在数字系统设计中，常用CASE语句和IF语句描述多路选择器。多路选择器是由几路数据输入、一位或多位的选择控制，和一路数据输出所组成的，如2选1、4选1、8选1等多路选择器，它们的符号和真值表如下所示（例）：



(a) 逻辑符号

s_1	s_0	f
0	0	w_0
0	1	w_1
1	0	w_2
1	1	w_3

(b) 真值表

3. 实验步骤

1. 根据Vivado 的设计流程，先建立本次实验项目的工程文件；
2. 建立本次实验内容的 Verilog 功能模块，修改语法错误；
3. 建立仿真文件，进行电路的功能仿真；
4. 编译综合，直到没有错误，查看综合结果。

4. 实验程序

源文件：


```
module mux2(  
    select, w0, w1, f  
);  
    input select;  
    input w0;  
    input w1;  
    output reg f;  
always @(*)  
    begin  
        case(select)  
            2'b0: f = w0;  
            2'b1: f = w1;  
            default: f = 1'bx;   
        endcase  
    end  
endmodule
```


仿真文件：


```
module mux2_tb(  
    );  
    reg select;  
    reg w0;  
    reg w1;  
    wire out;  
    mux2 u0(.select(select),.w0(w0),.w1(w1),.f(out));  
    always begin  
        select = 2'b0;w0 = 1'b0;w1 = 2'b1; # 200;  
        select = 2'b1;w0 = 1'b0;w1 = 2'b1; # 200;  
    end  
endmodule
```

5. 实验结果：

原理图：

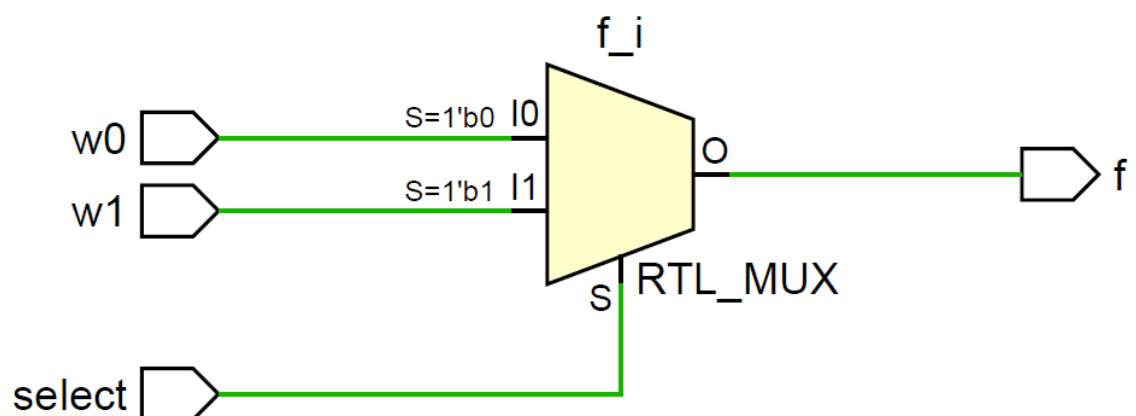

波形图：

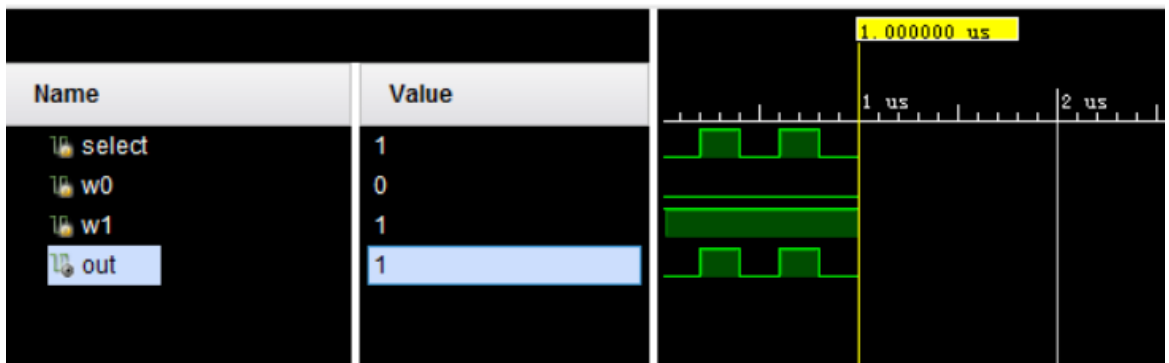

实验三：计数器(或移位寄存器)的设计及应用实验

1. 实验目的：

学习时序逻辑电路计数器的设计方法及应用。



2. 实验内容：

- (1) 用verilog生成一个四位二进制计数器，同步清零；
- (2) 用verilog生成一个十进制计数器，异步清零；
- (3) 用verilog生成一个异步可逆十进制计数器，具有同步置数功能；
- (4) 用verilog生成一个模100的计数器，具有清零、预置功能；
- (5) 用Verilog生成一个移位寄存器（左移或右移）。
- (6) 用Verilog实现分频器。

实验原理：

在数字系统设计中，计数器和寄存器是最常用的两类功能器件，也是最常见的时序逻辑元件。计数器是一种能统计输入脉冲个数的时序电路，它可以记录特定事件的发生次数，产生控制系统中不同任务的时间间隔，记录特定事件之间的时间间隔等，它可以用于定时器、分频器、程序控制器、信号发生器等多种数字设备中。计数器按脉冲的作用方式分类，可分为同步计数器和异步计数器。

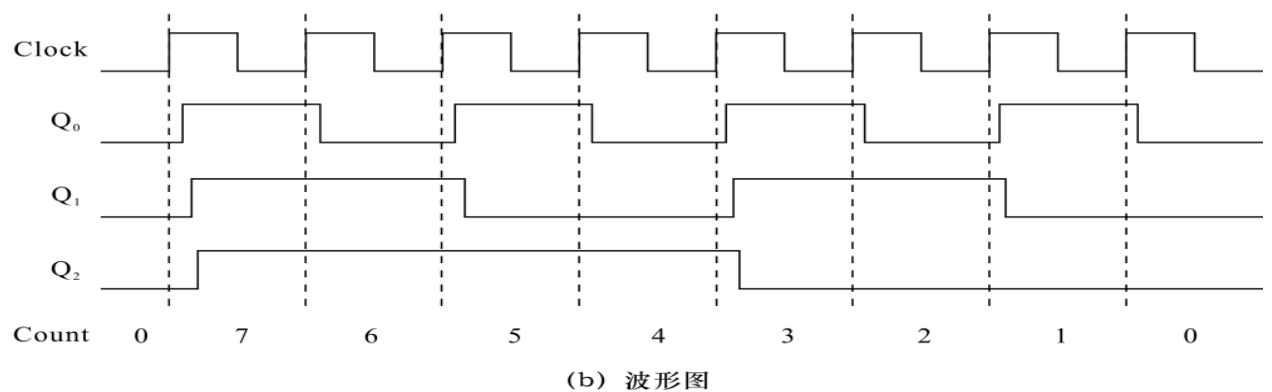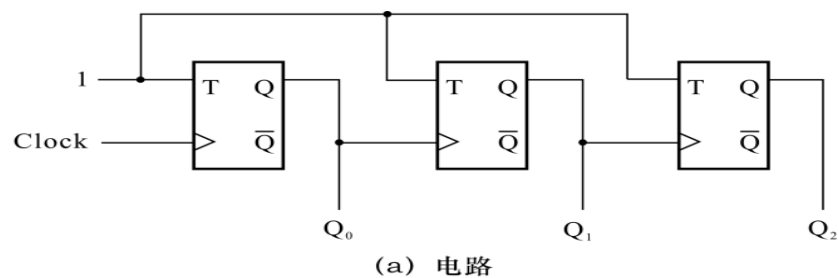在同步计数器中，各个触发器的时钟输入端和同一个时钟脉冲源相连，因而所有触发器状态（即计数器状态）的改变都与时钟脉冲同步。而在异步计数器中，有的触发器直接受输入计数脉冲控制，有的是利用其他触发器输出作为时钟输入信号，因此所有触发器状态的改变有先有后，是异步的，如模8计数器，如下图：



3.实验步骤

- (1) 根据Vivado的设计流程，先建立本次实验项目的工程文件；
- (2) 建立本次实验内容的Verilog功能模块，修改语法错误；
- (3) 建立仿真文件，进行电路的功能仿真；
- (4) 编译综合，直到没有错误，查看综合结果（原理图及资源

利用

报告)；

(5) 建立约束文件xdc，生成bit文件；

(6) 正确连接实验箱，下载bit文件，记录实验现象及结果。

4.实验程序

源文件：

```

> module counter10 (CLK, RST, COUT, DOUT);
    input CLK, RST;
    output[4:0] DOUT;
    output reg COUT;
    reg [3:0] Q1;
>   always@(posedge CLK or negedge RST)
>   begin
>       if(!RST)
>           Q1 <= 0;
>       else if(Q1 < 9)
>           Q1=Q1+1;
>       else
>           Q1=4'b0000;
>       end
>       assign DOUT=Q1;
>       always@(Q1)
>       begin
>           if(Q1==4'h9)
>               COUT=1'b1;
>           else
>               COUT=1'b0;
>       end
>   endmodule


```

140%


引脚:

```
1 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DOUT[4]}]
2 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DOUT[3]}]
3 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DOUT[2]}]
4 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DOUT[1]}]
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DOUT[0]}]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports COUNT]
7 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports CLK]
8 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports RST]
9 set_property PACKAGE_PIN H7 [get_ports {DOUT[4]}]
10 set_property PACKAGE_PIN D5 [get_ports {DOUT[3]}]
11 set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {DOUT[2]}]
12 set_property PACKAGE_PIN A5 [get_ports {DOUT[1]}]
13 set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {DOUT[0]}]
14 set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports CLK]
15 set_property PACKAGE_PIN J25 [get_ports COUNT]
16 set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports RST]
17 set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets CLK_IBUF]
```

5.实验结果

 

原理图:

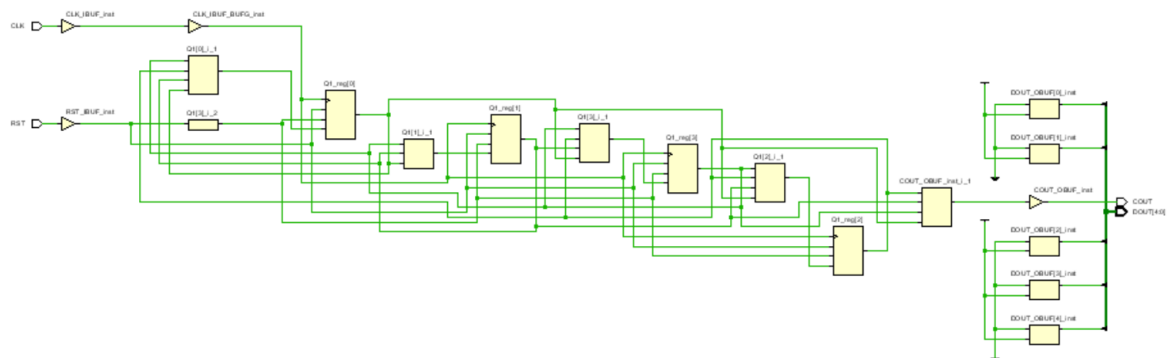

实验四：状态机的设计及应用实验

1.实验目的


学习时序逻辑电路中Mealy和Moore状态机的设计方法及应用。

2.实验内容

设计一个序列检测状态机，实现Mealy型或Moore型。



实验原理

 有限自动状态机FSM (Finite State Machine)是复杂数字系统设计中非常重要的一部分，是实现高效率高可靠性逻辑控制的重要途径。大部分数字系统都是由控制单元和数据单元组成的。数据单元负责数据的处理和传输，而控制单元主要是控制数据单元的操作顺序。在数字系统中，控制单元往往通过使用有限状态机实现，有限状态机接受外部信号以及数据单元产生的状态信号，从而产生控制信号序列。有限状态机的一般结构如下图：





- ① 从状态机的信号输出方式上分，有Mealy型和Moore型两种状态机。
- ②从状态机的描述结构上分，有单过程状态机多过程状态机。
- ③从状态表达方式上分，有符号化状态机和确定状态编码的状态机。
- ④从状态机编码方式上分，有顺序编码状态机、一位热码编码状态机或其他编码方式状态机。

Mealy型状态机如下图 所示，它的输出由状态机的输入和状态机的状态共同决定。

 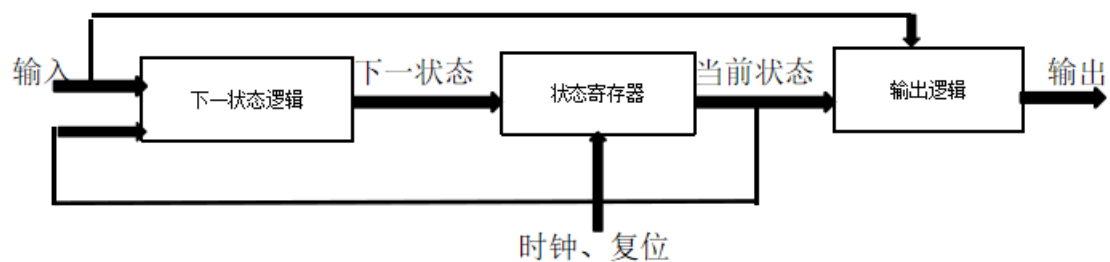

  Moore型状态机结构如下图所示，与Mealy型状态机区别在于，Moore型状态机的输出仅与状态机的状态有关，与状态机的输入无关。



3.实验步骤

- (1) 根据Vivado的设计流程，先建立本次实验项目的工程文件；
- (2) 建立本次实验内容的Verilog功能模块，修改语法错误；
- (3) 建立仿真文件，进行电路的功能仿真；
- (4) 编译综合，直到没有错误，查看综合结果（原理图及资源利用报告）；
- (5) 建立约束文件xdc，生成bit文件；
- (6) 正确连接实验箱，下载bit文件，记录实验现象及结果。

4.实验程序

源文件：

```
module xulie406(  
    input clk,  
    input clr,  
    input din,  
    output reg dout  
);  
    reg [3:0] cs;  
    reg [3:0] ns;  
    parameter s0=4'b1101, s1=4'b1010, s2=4'b0101, s3=4'b1011, s4=4'b0110, s5=4'b1100, s6=4'b1001, s7=4'b0011, s8=4'b0111, s9=4'b1110;  
    always @(posedge clk or posedge clr)  
    begin  
        if(clr==1) cs<=s0;  
        else cs<=ns;  
    end  
always@ (cs or din)  
    begin  
        case (cs)  
            s0:if(din==0) ns<=s1;else ns<=s0;  
            s1:if(din==1) ns<=s2;else ns<=s1;  
            s2:if(din==1) ns<=s3;else ns<=s1;  
            s3:if(din==0) ns<=s4;else ns<=s0;  
            s4:if(din==0) ns<=s5;else ns<=s2;  
            s5:if(din==1) ns<=s6;else ns<=s2;  
            s6:if(din==1) ns<=s7;else ns<=s1;  
            s7:if(din==1) ns<=s8;else ns<=s4;  
            s8:if(din==0) ns<=s9;else ns<=s1;  
            s9:if(din==0) ns<=s1;else ns<=s0;  
            default:ns<=s0;  
        endcase  
    end  
always@ (cs)  
begin  
    if(cs==s9)  
        dout=1;  
    else  
        dout=0;  
end  
endmodule
```

仿真文件：

仿真的预置序列为： 0110011100

```


module xulie406_tb(
    );
reg clk;
reg din;
wire dout;
reg clr;
xulie u0(.clk(clk),.clr(clr),.din(din),.dout(dout));
initial begin
clr=1; #20;
clk=0; #20;
end
always
begin
clk=~clk; # 20;
end
always
begin
clr=1; # 65;
clr=0; # 1000;
end
always begin
din=0;#60;
din=0;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=0;#42;
din=0;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=0;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
din=1;#42;
end
endmodule

```

5.实验结果

仿真的预置序列为：0110011100

波形图：

 

原理图：

